Registro de mediciones · Circuito RC

Grupo: _____ Fecha: _____ Sección: _____

CONFIGURACIÓN

R = 1 kΩ C = 0,1 µF

CH1: a (señal del generador) · CH2: c (punta activa) · Tierra común: b

A · FRECUENCIA EXPERIMENTAL

Medir la distancia horizontal entre dos máximos de Vg: $T = \Delta h \times \text{TIME/DIV}$; $f_{exp} = 1/T$.

Frecuencia nominal (Hz)	**Δh** (div)	**TIME / DIV** (anotar unidad)	**T** (s)	**fexp** (Hz)
500				
1000				
2000				
4000				
8000				

Convertir T a segundos antes de calcular fexp.

B · VOLTAJES (LECTURAS DIRECTAS DEL OSCILOSCOPIO)

CH2 en c: medir primero R; luego invertir los terminales libres para medir C. Mantener tierra en b.

Frecuencia nominal (Hz)	**ΔHR** (div)	**fV,R** (V/div)	**ΔHC** (div)	**fV,C** (V/div)
500				
1000				
2000				
4000				
8000				

Lectura pico a pico: $V_{pp} = \Delta H \times$ escala vertical. Amplitud: $V_m = V_{pp}/2$.

OBSERVACIONES / ESCALAS / AJUSTES RELEVANTES

Registro de mediciones · Circuito RL

Grupo: _____ Fecha: _____ Sección: _____

CONFIGURACIÓN

R = 1 kΩ L = 9 mH (600 vueltas)

CH1: a (señal del generador) · CH2: c (punta activa) · Tierra común: b

A · FRECUENCIA EXPERIMENTAL

Medir la distancia horizontal entre dos máximos de Vg: $T = \Delta h \times \text{TIME/DIV}$; $f_{exp} = 1/T$.

Frecuencia nominal (kHz)	**Δh** (div)	**TIME / DIV** (anotar unidad)	**T** (s)	**fexp** (kHz)
10				
20				
30				
40				
50				

Convertir T a segundos antes de calcular fexp. Para expresar fexp en kHz, dividir los Hz entre 1000.

B · VOLTAJES (LECTURAS DIRECTAS DEL OSCILOSCOPIO)

CH2 en c: medir primero R; luego invertir los terminales libres para medir L. Mantener tierra en b.

Frecuencia nominal (kHz)	**ΔHR** (div)	**fV,R** (V/div)	**ΔHL** (div)	**fV,L** (V/div)
10				
20				
30				
40				
50				

Lectura pico a pico: $V_{pp} = \Delta H \times$ escala vertical. Amplitud: $V_m = V_{pp}/2$.

OBSERVACIONES / ESCALAS / AJUSTES RELEVANTES